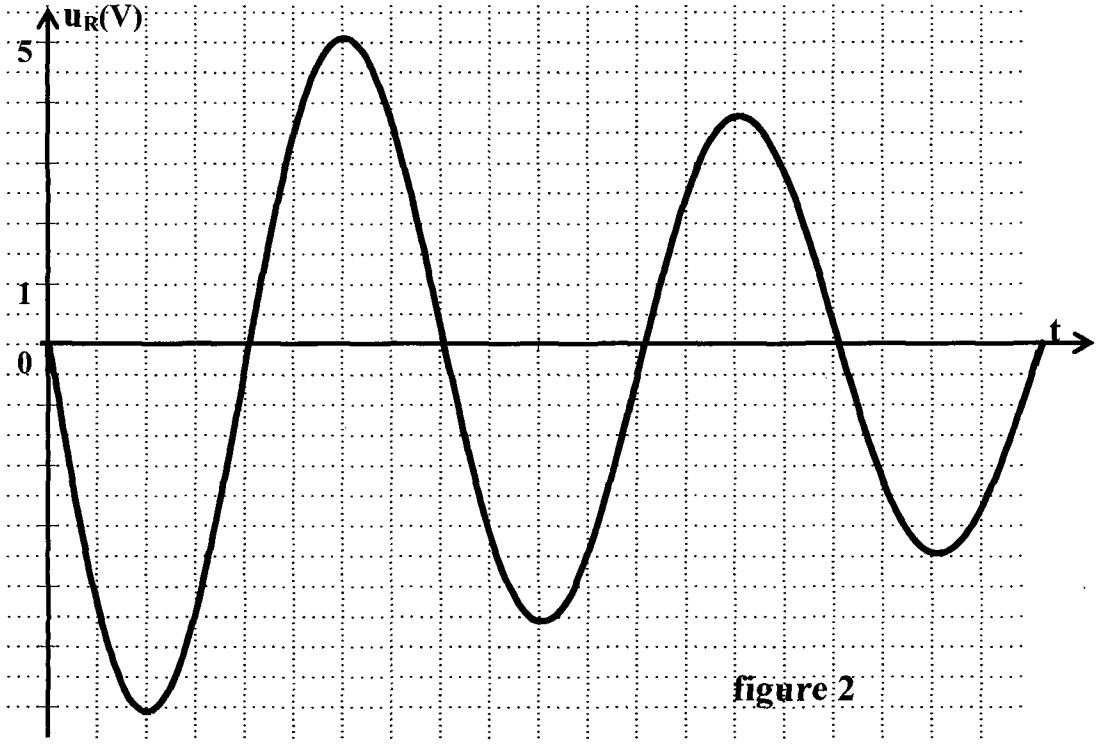

figure 2

1°) Expliquer les transformations de l'énergie dans le circuit au cours de la première demi pseudo-période T.

2°) Calculer la perte d'énergie entre t_1=T/4 et t_2= 5T/4.

3°) En faisant varier R, on observe les courbes de la **(figure 3).** Comparer les résistances R_1, R_2 et R_3.

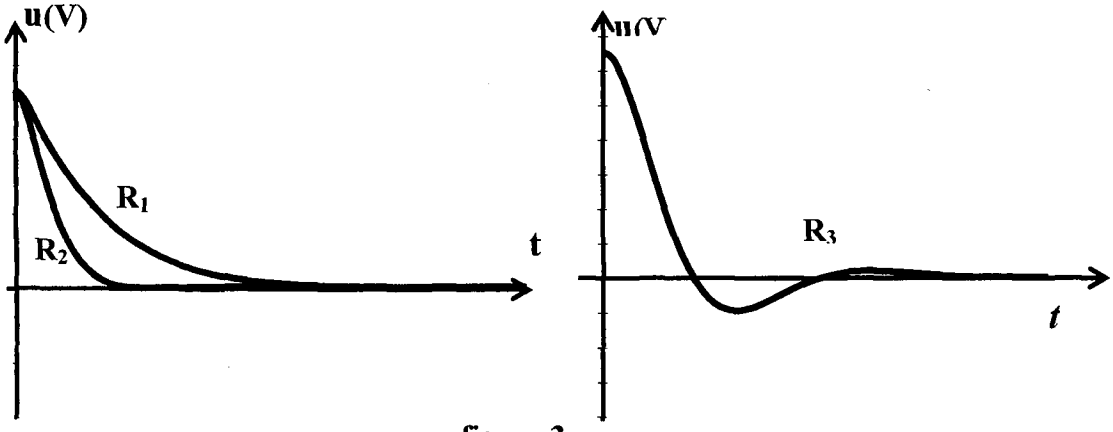

figure 3